## UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Departamento Acadêmico de Eletrotécnica – DAELT

## ET52B – Eletrônica Analógica – Laboratório

## Roteiro XX: Título do experimento

Prof. Adriano Ruseler, Dr. Eng.							Sem	Semestre: 2018/1				
Aluno(a):							_ RA:	RA:				
Aluno(a):						_ RA:	RA:					
		Tabela	de por	ntuação	(Uso e	xclusive	o do Pr	ofessor)	).			
Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Pontos:	50	6	7	8	20	0	0	10	20	0	121	
Pontuação:												

## Roteiro XX: Título do experimento Material utilizado:

1. Objetivo numero 01 é...

**Objetivos:** 

2. Objetivo numero 02 é...

Componente	Descrição	Quantidade
Resistores	$820\Omega,5\mathrm{W}$	4
Resistor shunt	$0,10\Omega,5\mathrm{W}$	2
Diodos	1N4007	4
Capacitor	$220\mu\mathrm{F}\times250\mathrm{V}$	1
Conector Borne	KRE 2 Vias	2
Fusível/Porta Fusível	$5\mathrm{A}$	1
Placa padrão	10x10	1

- 1. (25 pontos) Monte no simulador PSIM a estrutura apresentada em aula, utilizando o bloco contendo a ponte retificadora trifásica.
  - (a) (05 pontos) Verifique que para  $\alpha = 0$  a ponte a tiristor se comporta como caso particular da ponte a diodos.
  - (b) (10 pontos) Obtenha a tensão na resistência de carga.
  - (c) (10 pontos) Calcule os valores eficazes e médios das correntes nos tiristores para  $\alpha = 60$ .
  - (d) (2 ½ pontos extras) What famous mathematician had an elegant proof for this theorem but there was not enough space in the margin to write it down?
- 2. (06 pontos) Implemente o exercício 1 utilizando componentes discretos conforme a figura 2.
- 3. (07 pontos) O software de simulação PSIM possui uma pasta com exemplos em seu diretório de instalação. Procure o exemplo apresentado na figura 3 e faça uma simulação exploratória.
- 4. (8 pontos) Monte no simulador PSIM a estrutura pentafásica apresentada na figura com carga resistiva.
  - 1. Verifique que para  $\alpha=0$  a ponte a tiristor se comporta como caso particular da ponte a diodos
  - 2. Obtenha a tensão na resistência de carga.
  - 3. Calcule os valores eficazes e médios das correntes nos tiristores para  $\alpha = 45$ .
- 5. (20 pontos) Considere a expressão  $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 1$ .
  - (a) (10 pontos) Calcule f'(x).

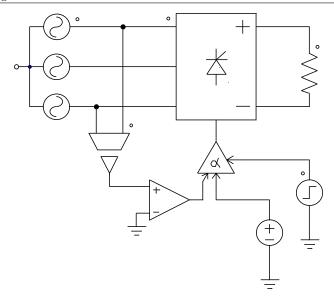


Figura 1: Estrutura simulada em Aula.

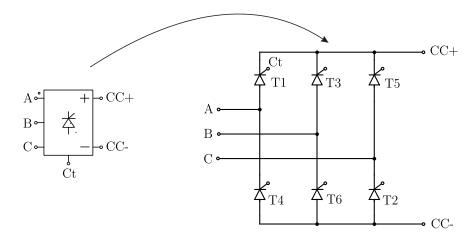


Figura 2: Implemente a versão discreta do retificador trifásico a tiristor.

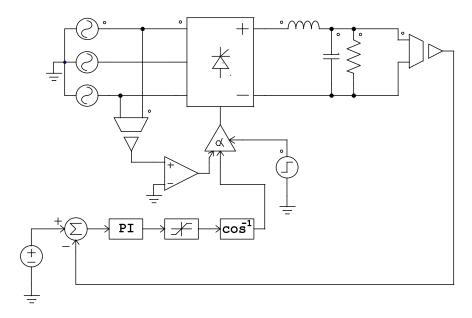


Figura 3: Exemplo do controle de uma ponte retificadora a tiristores.

(b) (10 pontos) Calcule f''(x).


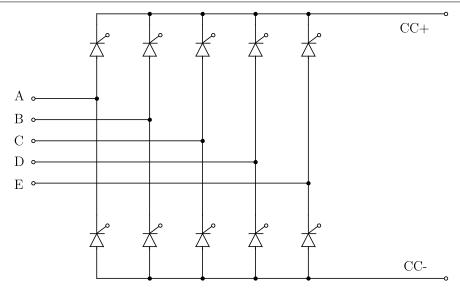


Figura 4: Estrutura pentafásica proposta como desafio.

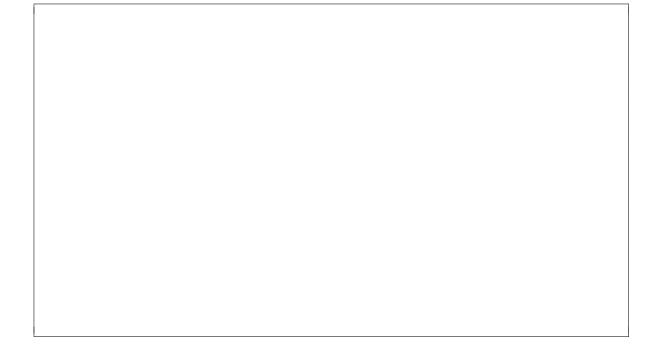- 6. (2 pontos) One of these things is not like the others; one of these things is not the same. Which one is different?
  - A. John
  - B. Paul
  - C. George
  - D. Ringo
  - E. Socrates
- 7. (3 pontos) Mark box if true.
  - $\bigcirc 2+2=4$
  - $\bigcirc \frac{d}{dx}(x^2+1) = 2x+1$
  - The Moon is made of cheese.
- 8. (10 pontos) In no more than one paragraph, explain why the earth is round.



(20	Analógica – Laboratório	Página 4 e
(20 pontos)	Explain blah, blah	

10.	(30 pontos extras) Prove that the real part of all non-trivial zeros of the function $\zeta(z)$ is $\frac{1}{2}$ (A
	million-dollar question)